

Department of
**Computer Science
& Engineering**



计算机系统结构实验指导书-LAB02

1. OVERVIEW

1.1 实验名称

FPGA 基础实验： 4-bit Adder

1.2 实验目的

1. 掌握 Xilinx 逻辑设计工具 Vivado 的基本操作
2. 掌握 VerilogHDL 进行简单的逻辑设计
3. 使用功能仿真
4. 约束文件的使用和直接写法
4. 添加时序约束
5. 生成 Bitstream 文件
6. 上板验证

1.3 实验预计时间

90 分钟

1.4 实验报告与验收办法

本实验不需提交实验报告，实验完毕需验收登记


建议：为方便使用，可建立 E:\archlabs 文件夹，用于放置实验工程、给定的 IP 核或实验资料。

2. 实验步骤

2.1 新建工程

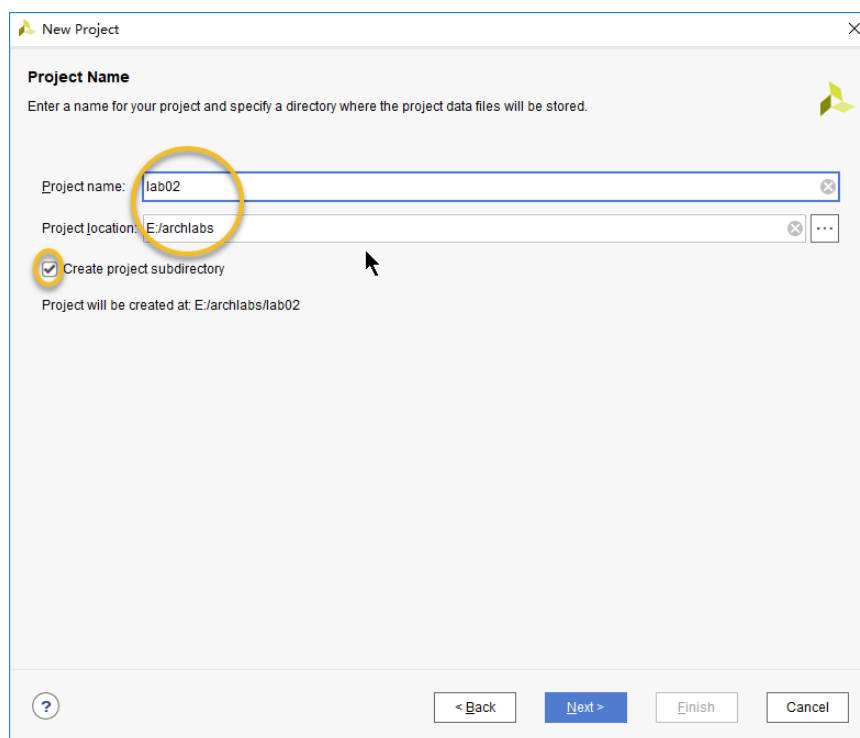1. 启动桌面 Vivado 2018.3 开发工具
2. 点击 Create Project
3. 弹出 New Project，建立一个新工程，点击 Next
4. 输入工程名称 **lab02**，工程位置建议 E:/archlabs，确认勾选中 **Create project subdirectory** 后点击 **Next**

注意：工程名称和存储路径中不能出现中文和空格，建议工程名称以字母、数字、下划线来组成



5. 选择 **RTL Project** 工程类型，勾选 **Do not specify sources at this time**，点击 **Next**


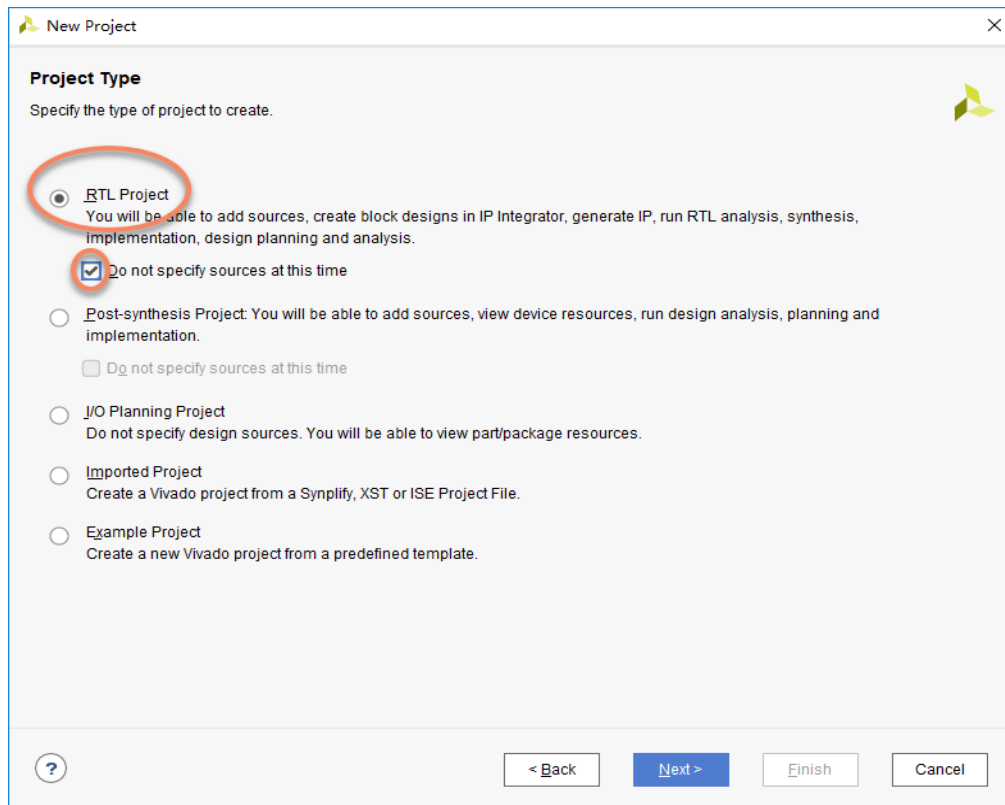


图 2-1 RTL 工程

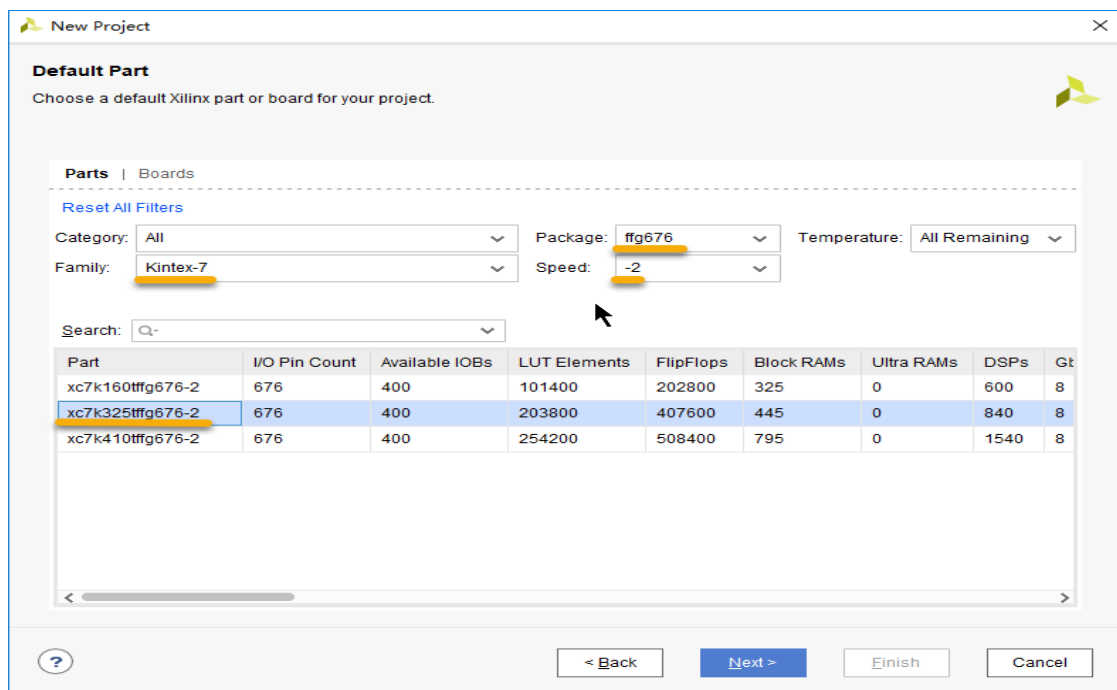6. 选择 SWORD4.0 的 FPGA 参数: Family 选 **Kintex-7**, Package 选 **ffg676**, Speed grade 选 **-2**, 在找到的具体型号中选 **xc7k325tffg676-2**, 点击 **Next**



7. 点击 **Finish** 结束工程的创建。

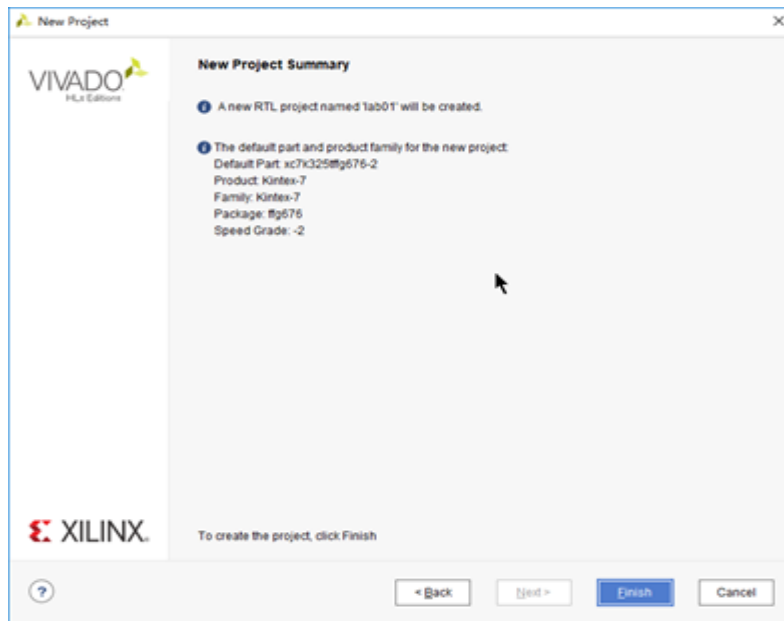


图 2-2 新建工程完毕

2.2 添加文件

1. 如下图，点击 左侧区 Flow Navigator 下的 Project Manager->Add Sources 或中间 区 Sources 的 “+” 号，打开 Add Sources 对话框


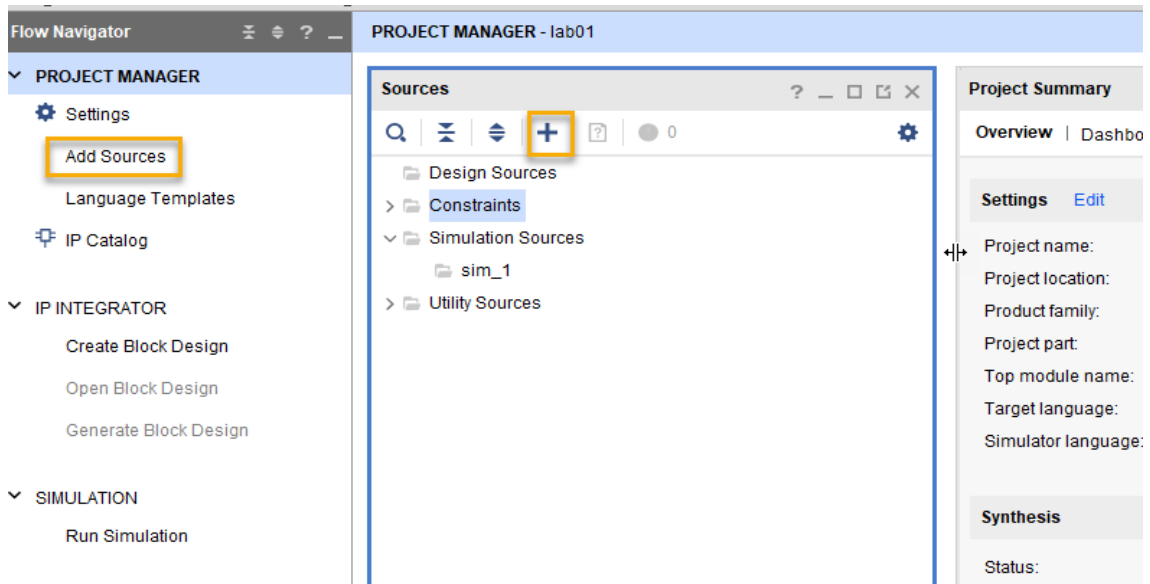


图 2-3 增加文件


2. 选择第二项 Add or Create Design Sources，用来添加或新建 Verilog HDL 源文件，点击 Next
3. 若已有源文件或内核文件，可选 Add Files 项以添加文件。这里是要新建 1 位全加器模块文件，选择 Create File

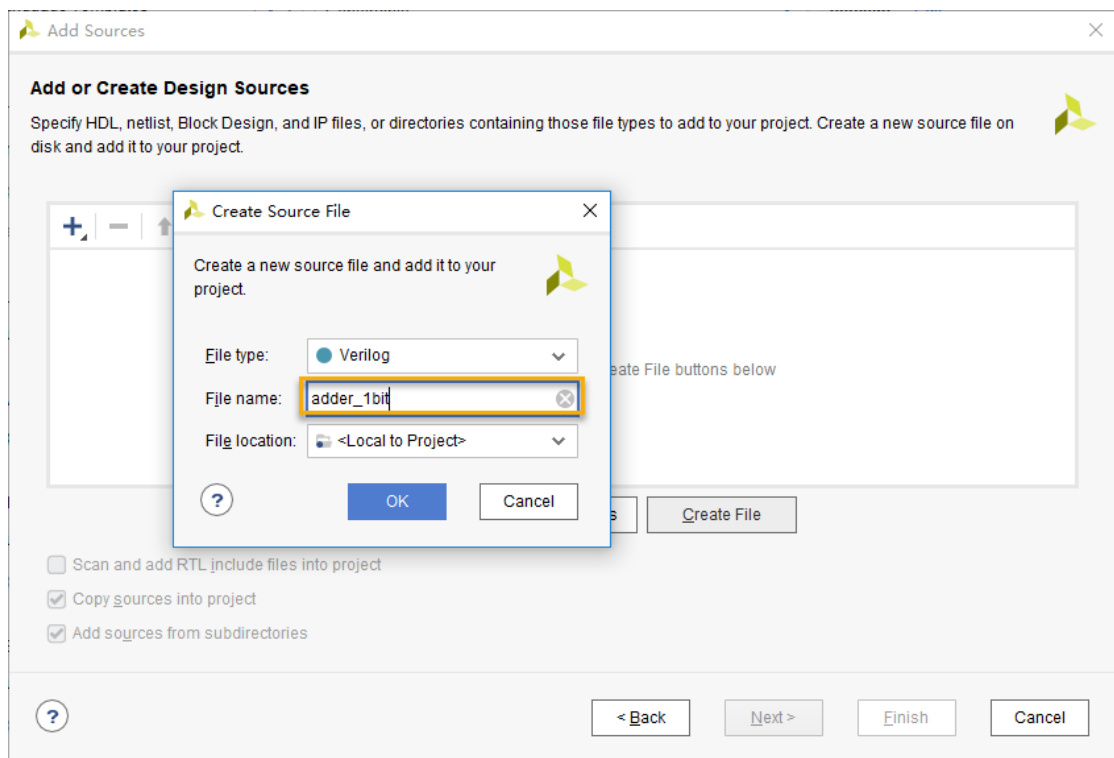4. 弹框 Create Source File 中输入 adder_1bit 文件名，点击 OK



5. 点击 Finish

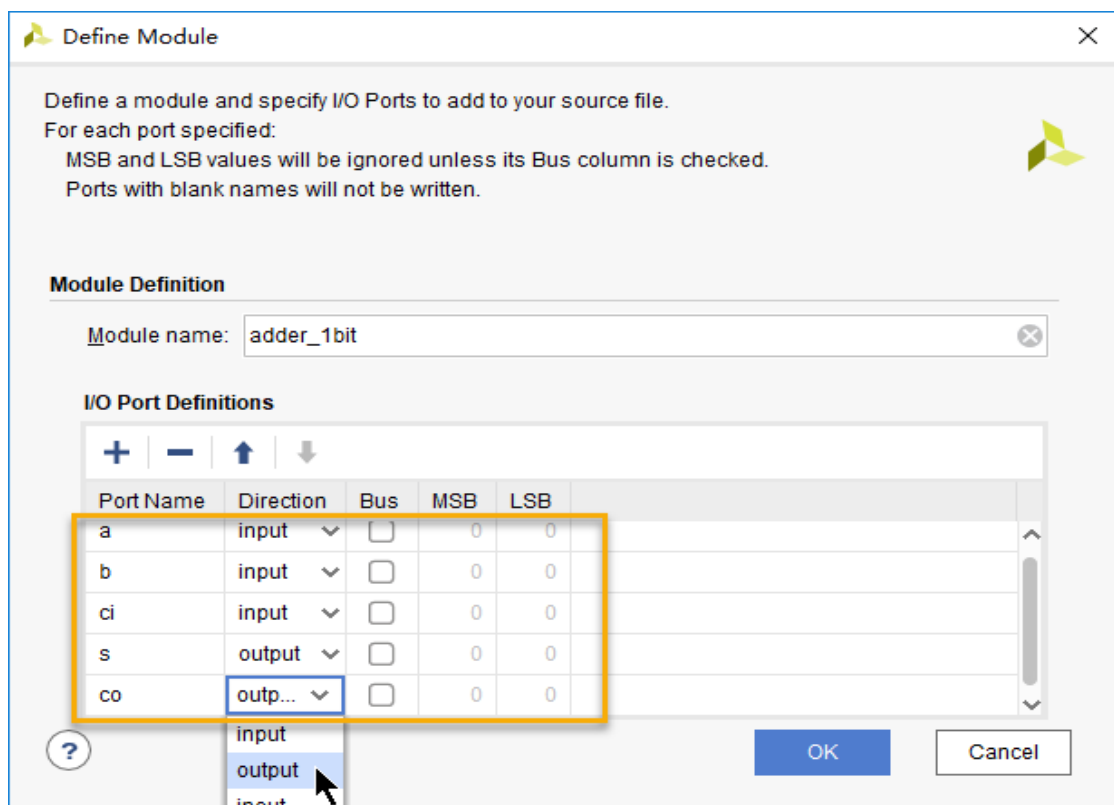
6. 在弹出的 Define Module 中输入设计模块所需的端口，并设置端口方向；完成后点击 OK




7. 在源代码编辑区双击 `adder_1bit`，添加如下方框中的代码

```
2 module adder_1bit(  
3     input a,  
4     input b,  
5     input ci,  
6     output s,  
7     output co  
8 );  
9     wire s1, c1, c2, c3;  
10    and (c1, a, b),  
11        (c2, b, ci),  
12        (c3, a, ci);  
13  
14    xor (s1, a, b),  
15        (s, s1, ci);  
16  
17    or (co, c1, c2, c3);  
18  
19 endmodule  
20
```

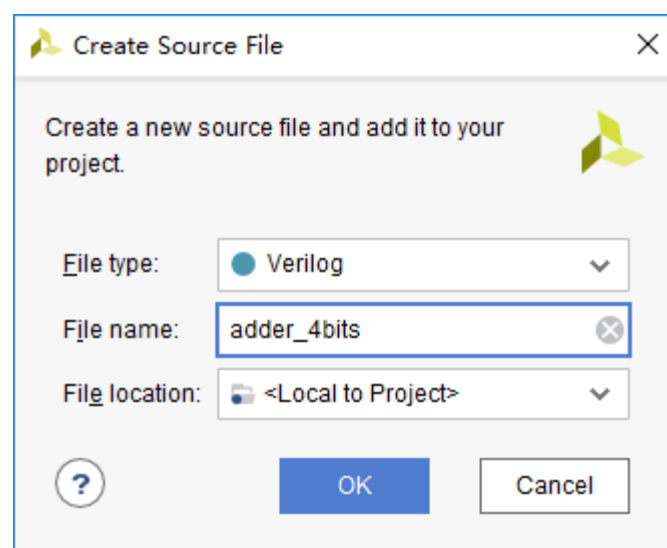8. 接下来要实现 4 位加法器。继续创建源文件，命名为 `adder_4bits`，点击 OK



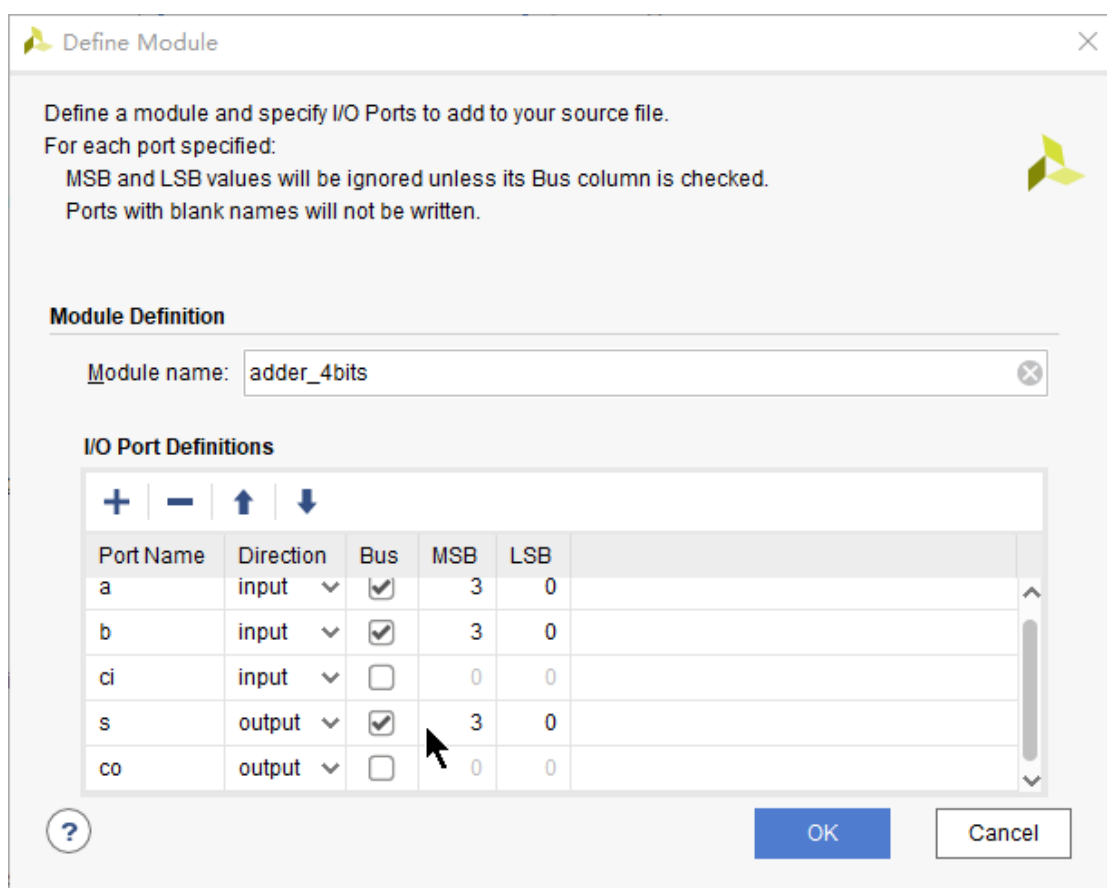9. 点击 **Finish**，输入模块所需的端口，并设置端口方向，若端口属总线型，勾选 **Bus**，并由 **MSB** 和 **LSB** 确定宽度（当然这一步也可忽略模块的端口定义和宽度确定，直接点击 **OK** 之后点击 **Yes**，再点击 **Finish**）点击 **OK**



10. 双击 adder_4bits，添加如下代码


```

1
2 module adder_4bits(
3     input [3:0] a,
4     input [3:0] b,
5     input ci,
6     output [3:0] s,
7     output co
8 );
9
10 wire [2:0] ct;
11
12 adder_1bit a1(.a(a[0]), .b(b[0]), .ci(ci), .s(s[0]), .co(ct[0])),
13             a2(.a(a[1]), .b(b[1]), .ci(ct[0]), .s(s[1]), .co(ct[1])),
14             a3(.a(a[2]), .b(b[2]), .ci(ct[1]), .s(s[2]), .co(ct[2])),
15             a4(.a(a[3]), .b(b[3]), .ci(ct[2]), .s(s[3]), .co(co));
16
17 endmodule
18


```

2.3 功能仿真

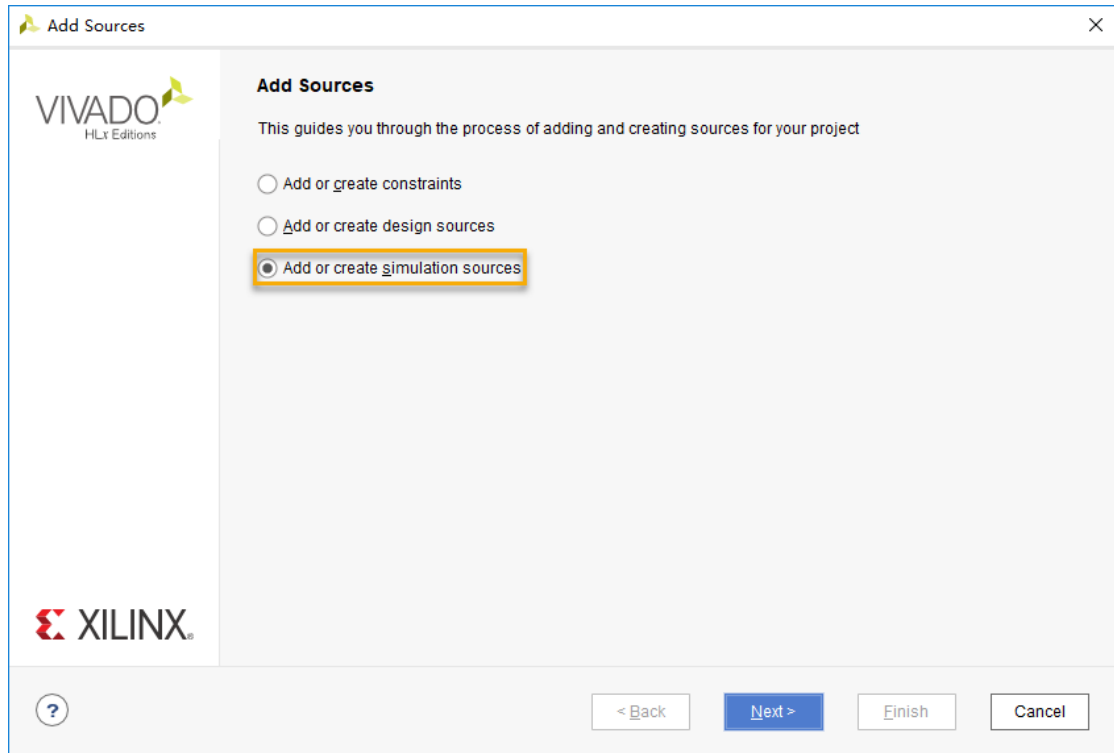1. 创建激励测试文件。在中间区 Sources 具栏点击“+”号或于左侧区 PROJEU MANAGER 下选择 Add Source
2. 在 Add Sources 选择 Add or Create Simulation Source，点击 Next



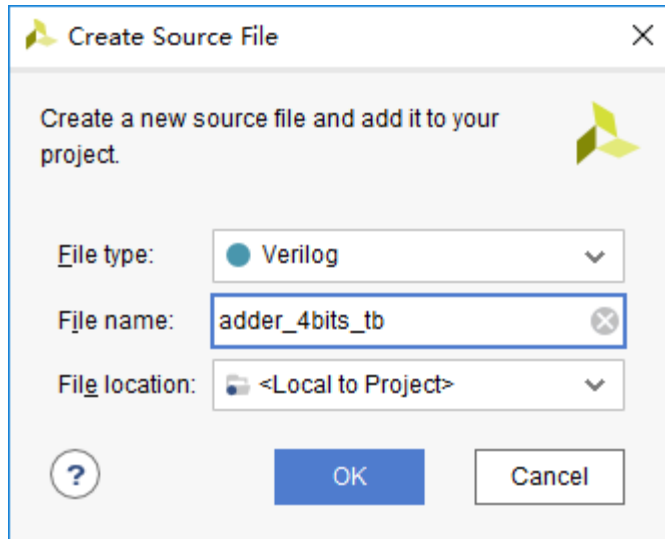3. 选择 Create File 创建一个仿真激励文件
4. 激励文件测试名可输入 adder_4bits_tb, 点击 OK




5. 点击 Finish, 创建激励测试文件不需要对外端口, 点击 OK
6. 在弹出的对话框点击 YES
7. 在 Source 区 Simulation Sources 下, 打开测试文件 adder_4bit_tb, 在其中对要仿真的模块进行实例化和激励代码的编写 (并点击保存), 如下图所示

```

2  module adder_4bits_tb(  );
3
4      reg [3:0] a;
5      reg [3:0] b;
6      reg ci;
7
8      wire [3:0] s;
9      wire co;
10
11     adder_4bits u0 (
12         .a(a),
13         .b(b),
14         .ci(ci),
15         .s(s),
16         .co(co)
17     );
18
19     initial begin
20         a = 0;
21         b = 0;
22         ci = 0;
23
24         #100;
25         a = 4'b0001;
26         b = 4'b0010;
27         #100;
28         a = 4'b0010;
29         b = 4'b0100;
30
31         #100;
32         a = 4'b1111;
33         b = 4'b0001;
34         #100;
35         ci = 1'b1;
36
37     end
38
39 endmodule

```

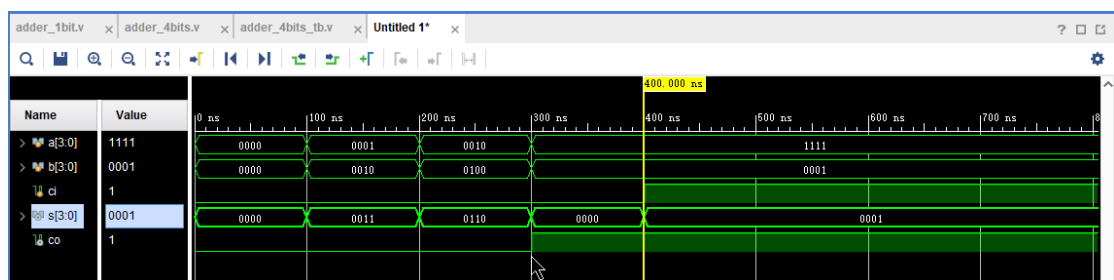8. 点击左侧区的 Run Simulation 并选择 Run Behavioral Simulation。下图为仿真运行后得到的仿真波形图




观察可知，仿真结果与逻辑功能一致，电路能正常工作。如果不一致可以放大或缩小、可以滑动黄色的时间运行竖线来查看输入与输出间的变化是否吻合，以便修改逻辑代码

2.5 工程实现

在本实验中要用 Sword 平台的 8 个 Switch 对应二组 4 位二进制输入，用 4 个 LED 发光二极管对应输出并用 2 个七段数码管显示运行结果。故本实验需要用到 display.v 这个七段数码管 SEGMENT 和 LED 显示模块（实验室提供该核，以网表文件形式给出）

1. 将4位加法器的输出赋予LED和七段数码管显示，需要创建一个顶层源文

件，可命名Top，如下图

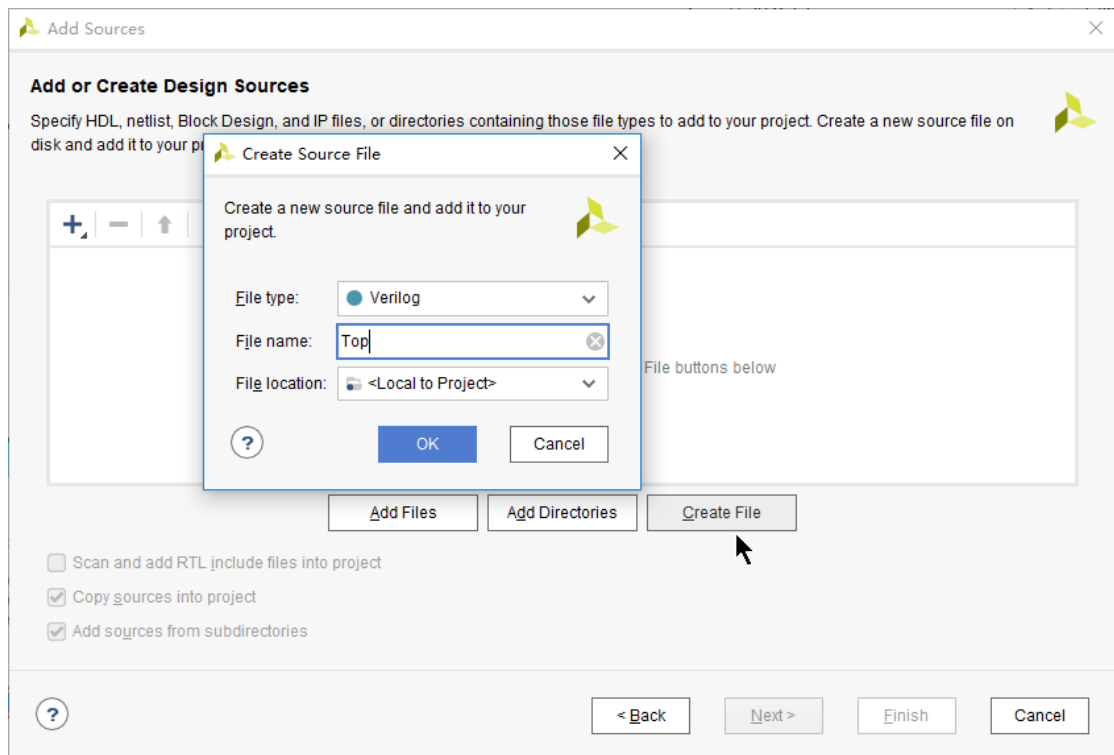

进入Define Module，这里我们略过端口定义，将在源程序中自行添加；
双击Top模块，添加以下端口变量和代码语句：

```
module Top(  
    input clk_p,  
    input clk_n,  
    input [3:0] a,  
    input [3:0] b,  
    input reset,  
  
    output led_clk,  
    output led_do,  
    output led_en,  
  
    output wire seg_clk,  
    output wire seg_en,  
    output wire seg_do  
);
```

```

wire CLK_i;
wire Clk_25M;

IBUFGDS IBUFGDS_inst (
    .O(CLK_i),
    .I(clk_p),
    .IB(clk_n)
);

wire [3:0] s;
wire co;
wire [4:0] sum;
assign sum = {co, s};

adder_4bits U1 (
    .a(a),
    .b(b),
    .ci(1'b0),
    .s(s),
    .co(co)
);


reg [1:0] clkdiv;
always@(posedge CLK_i)
    clkdiv<=clkdiv+1;
assign Clk_25M=clkdiv[1];

display DISPLAY (
    .clk(Clk_25M),
    .rst(1'b0),
    .en(8'b00000011),
    .data({27'b0, sum}),
    .dot(8'b00000000),
    .led(~{11'b0, sum}),
    .led_clk(led_clk),
    .led_en(led_en),
    .led_do(led_do),
    .seg_clk(seg_clk),
    .seg_en(seg_en),
    .seg_do(seg_do)
);


```

Endmodule

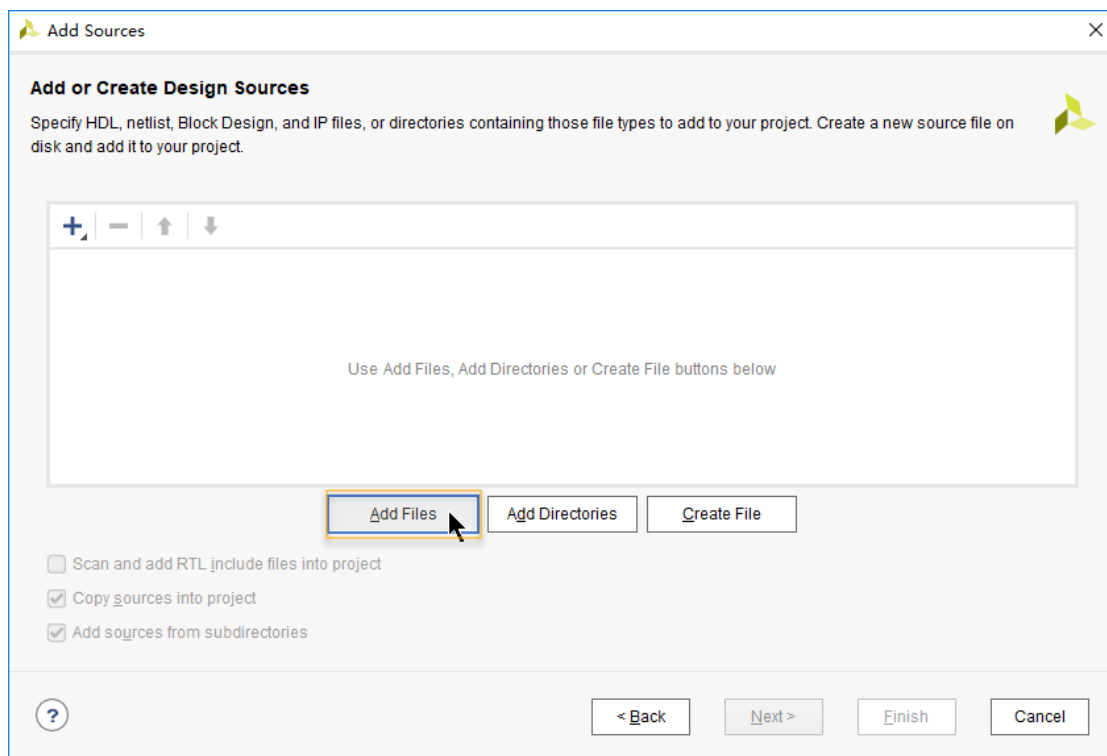2. Top.v中用到了一个display核（已转换为网表），接下来添加该核。在Add Sources中，如下图点击





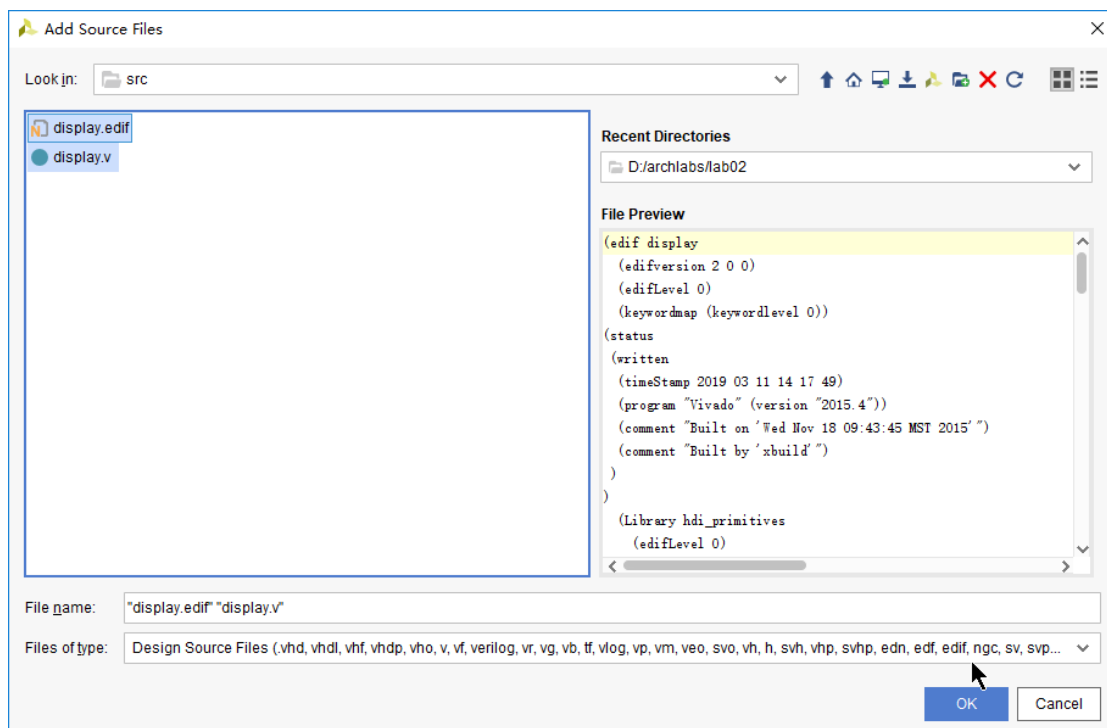如下图，在Add Source Files中同时选择该核一对同前缀名的端口和网表文件




点击Finish，则在Sources区的顶层源文件下关联了这一对源文件

3. 添加约束文件。打开Add Sources对话框, 如图选择第一项

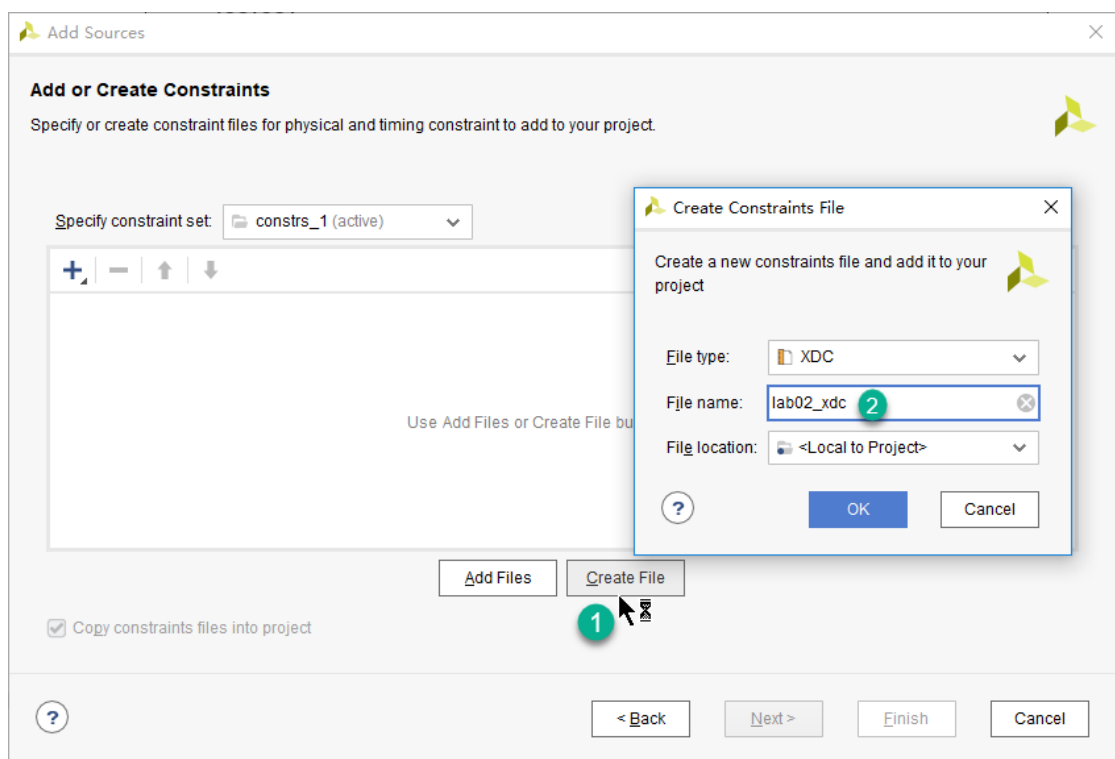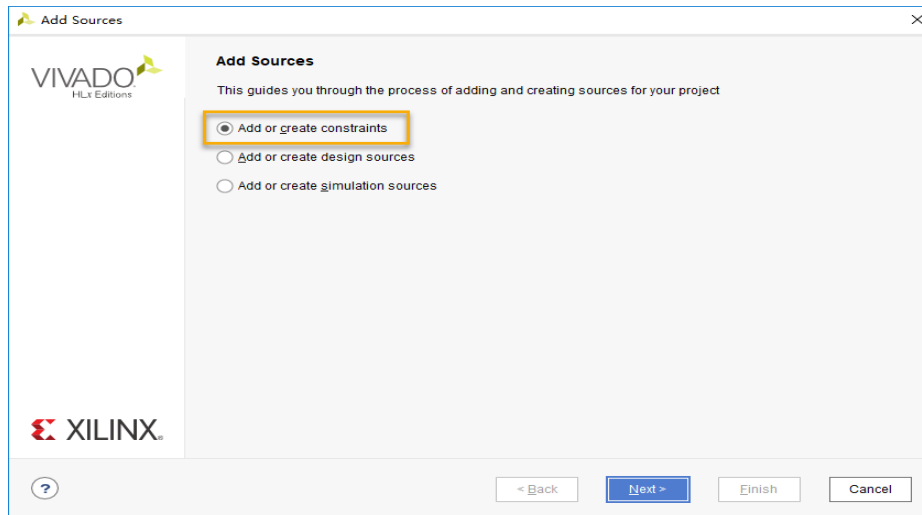

如下图位置，打开这新建的空白的约束文件，

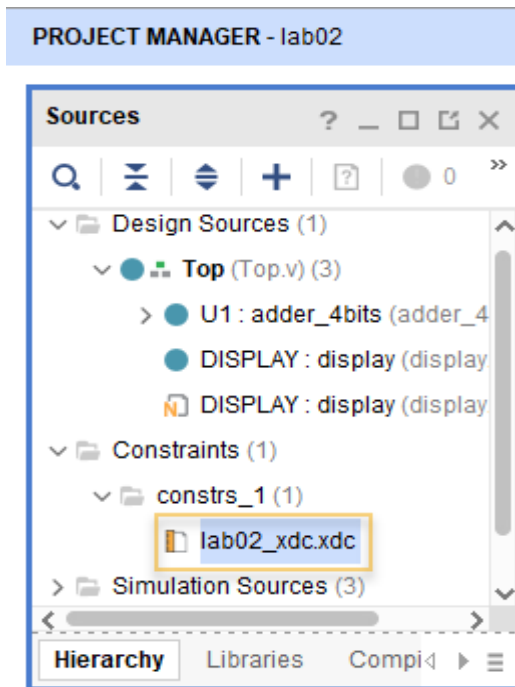

本实验添加如下约束代码：

```
set_property PACKAGE_PIN AC18 [get_ports clk_p]
set_property IOSTANDARD LVDS [get_ports clk_p]

set_property PACKAGE_PIN AA12 [get_ports {a[3]}]
set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports {a[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AB10 [get_ports {a[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports {a[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {a[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {a[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {a[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {a[3]}]

set_property PACKAGE_PIN AD10 [get_ports {b[3]}]
set_property PACKAGE_PIN AD11 [get_ports {b[2]}]
set_property PACKAGE_PIN Y12 [get_ports {b[1]}]
set_property PACKAGE_PIN Y13 [get_ports {b[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[3]}]

set_property PACKAGE_PIN N26 [get_ports led_clk]
set_property PACKAGE_PIN M26 [get_ports led_do]
set_property PACKAGE_PIN P18 [get_ports led_en]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_do]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_en]
```

```

set_property PACKAGE_PIN M24 [get_ports seg_clk]


set_property PACKAGE_PIN L24 [get_ports seg_do]
set_property PACKAGE_PIN R18 [get_ports seg_en]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_do]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_en]


```

2.6 下载验证

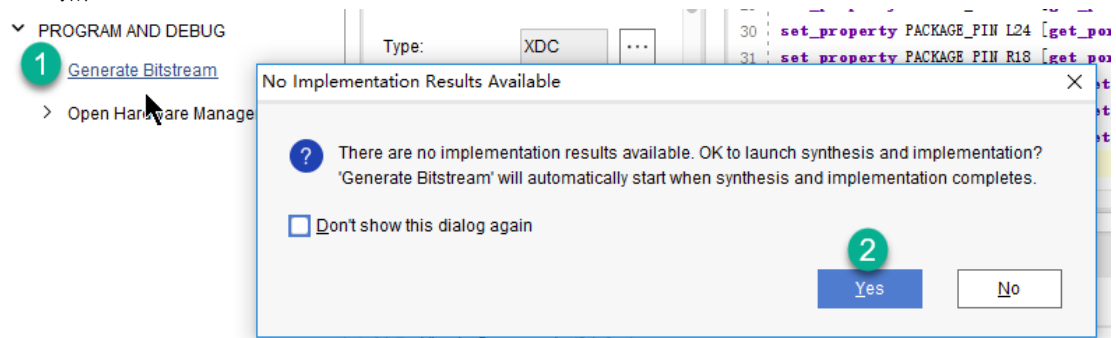
1. 在 Flow Navigator 区点击 Program and Debug 下 Generate Bitstream 选项，系统将自动完成综合、实现、并生成 FPGA 配置文件。出现以下框，点 Yes




接下来的框，点 OK

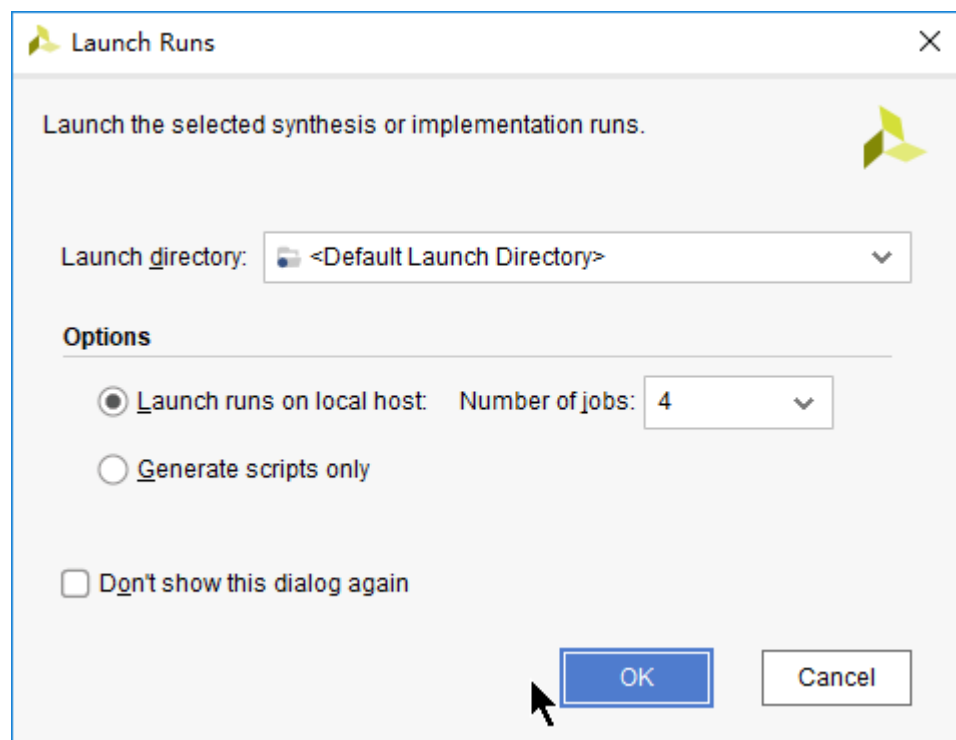

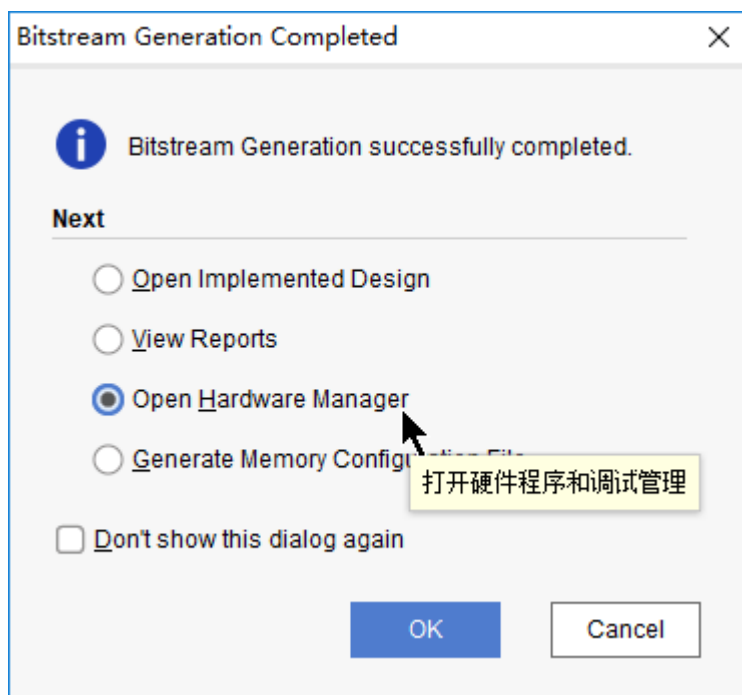
FPGA 配置文件生成后，便可将 bit 文件下载到开发平台以查看真实效果，此次选择第三项直接去烧写



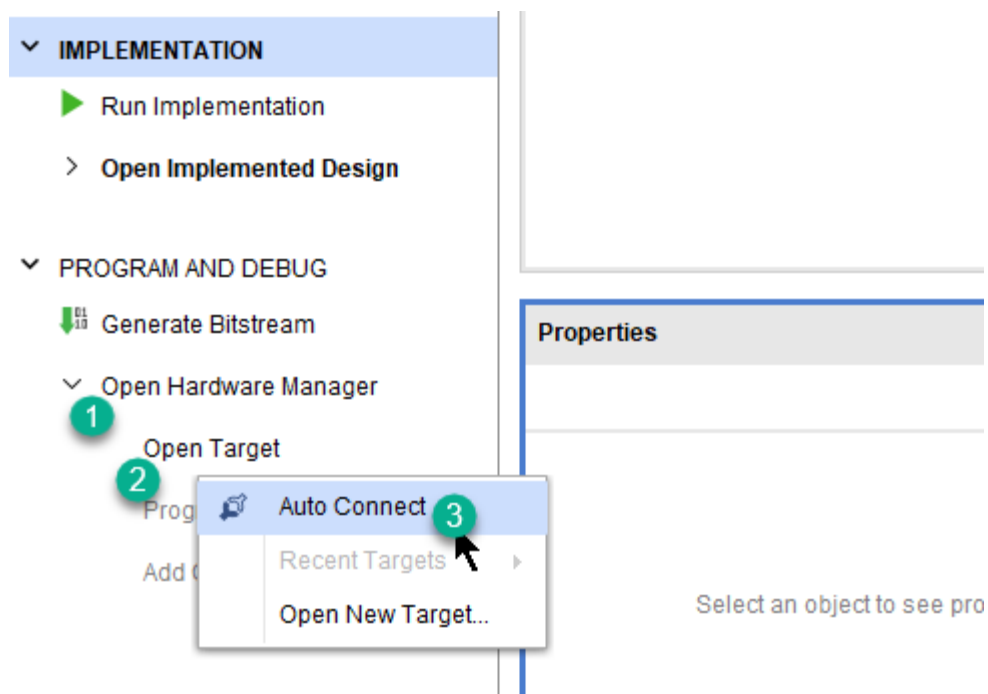2. 连接好SWORD的电源和JTAG，然后打开开关
3. 将bit 文件下载到SWORD开发平台以查看真实效果。点击 Flow Navigator 中点击Open Hardware Manager下的Open Target再选中Auto Connect



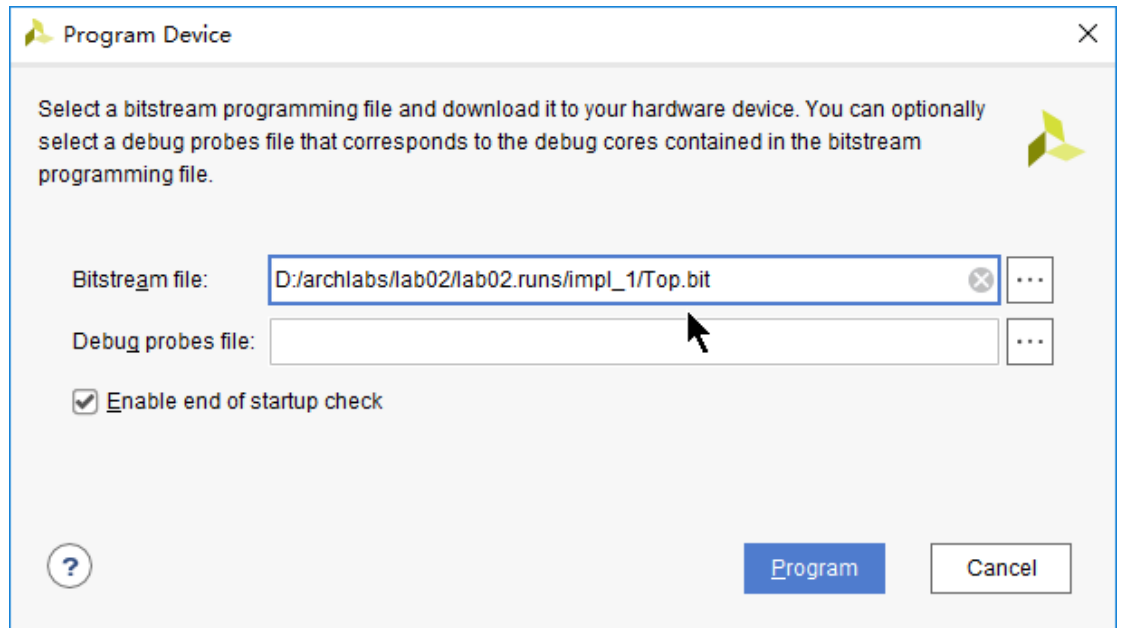4. 点击Open Hardware Manager下的Program Device再选择FPGA芯片 xc7k325t_0，弹出的对话框中文件名处会自动加载本工程生成的bit文件，点击 Program对FPGA 芯片进行现场编程



5. 观察实验结果，显示是否预期。等待bit文件下载配置完成，尝试拨动开关，拨码开关的低4位和次高4位代表两个加数；LED的低4位代表的是和，第 5 位代表的是进位；2个七段数码管也代表和的结果。